

FakeTV Inbrekers Afschikker


FakeTV is een inbraak preventie systeem dat de lichten van een echte HDTV televisie nabootst. Van buitenshuis gezien lijkt het erop dat er iemand TV kijkt, en hierdoor wordt de inbreker aangemoedigd om een makkelijker doelwit uit te kiezen. FakeTV's ingebouwde computer reguleert super-glanzende LED lampen die de kamer vullen met licht dat nauwkeurige scènes en veranderingen, vervagingen, en on-screen bewegingen nabootst. Een ingebouwde licht sensor schakelt FakeTV in wanneer het donker wordt, en het kan weer uitgeschakeld worden na vier of zeven uur. Het dynamische licht van FakeTV geeft de impressie van 'levendigheid' op een manier dat een lichtschakelaar dat niet kan. Het verbruikt de energie van een nachtlamp. AC Adapter inbegrepen.

FakeTV™


Inbrekers Afschikker Model FTV-10




Instructies

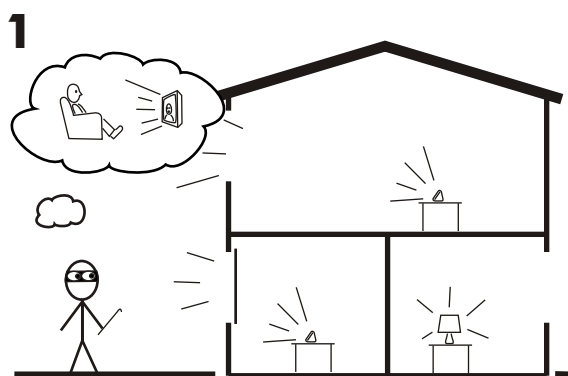

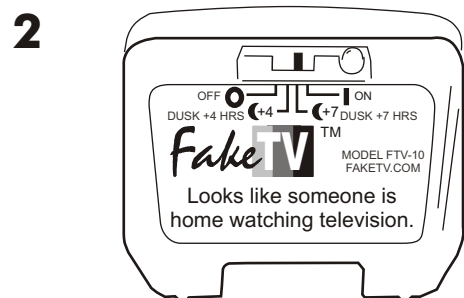1. Richt de FakeTV apparaat op jaloezieën, gordijnen, of zonneschermen, zodat het FakeTV kan laten werken, maar je het apparaat niet kan zien van buitenaf. Als u FakeTV gebruikt op een verdieping kunt u het gebruiken zonder schermen. Verbind de AC Adapter met het FakeTV apparaat, en een stopcontact.



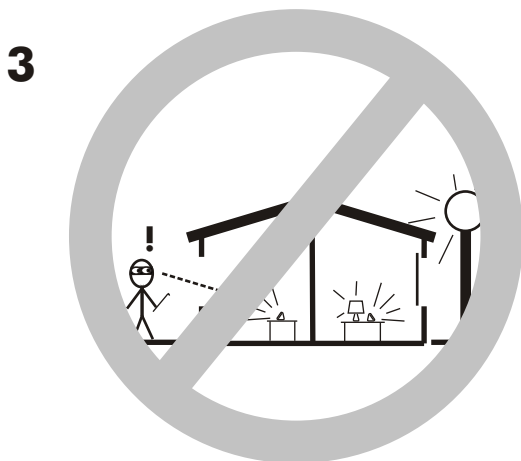2. Wanneer het vroeg donker wordt (zeg, rond vijf uur in de avond), plaats de schakelaar op de FakeTV apparaat in de DUSK + 7 HRS positie. Als het later donker wordt (zeg, rond negen uur in de avond) gebruik de DUSK + 4 HRS positie. FakeTV zal niet inschakelen voordat het zo goed als geheel donker (0,5 lux) is. Een ander alternatief, u kunt FakeTV ingeschakeld houden door de schakelaar in de "ON" positie te houden. Als u wenst om FakeTV op andere tijden ingeschakeld te hebben dan mogelijk, schakel de FakeTV schakelaar naar "ON" en verbind de AC Adapter met een externe timer.



3. Voorkom deze fouten: Het FakeTV apparaat mag niet zichtbaar zijn van buitenaf. Gebruik FakeTV niet bij een raam dat teveel buitenlicht binnenkrijgt. Zet geen lamp met een timer of elk ander lichtbron in dezelfde kamer als FakeTV

U heeft nog steeds goede sloten nodig! Wanneer u zelfs maar voor een paar dagen van huis bent, stop de krant en post, en zorg dat iemand anders de sneeuw wegschuift of ander onderhoud dat nodig is. Leer uw burens goed kennen-zij zijn de beste inbreker afschikker. Niet FakeTV, en geen enkel ander simulatie systeem kan garanderen dat er niet wordt ingebroken. FakeTV werkt geweldig in combinatie met een lamp, gekoppeld aan een timer, in een andere kamer. Het stuurt het bericht: "Iemand is thuis, en nu kijken ze televisie".

Wanneer je de ingebouwde licht sensor gebruikt, zal FakeTV aan- en uitschakelen op verschillende tijden doordat het licht varieert, zal het de impressie geven dat er iemand thuis is. FakeTV zorgt voor een gelijkwaardig licht als een 27 inch (68 cm) televisie. Verwacht dat het effect subtiel, maar erg overtuigend is. Vergeet niet dat inbrekers normaal gesproken een rondje lopen rond een gebied, zoekende naar enig leven en het makkelijkste punt om binnen te komen.

Protected by pending and issued patents
(c) 2009 Opto-Electronic Design, Inc.
FakeTV is a trademark of Opto-Electronic Design, Inc.
Manufactured in Malaysia

Gefabriceerd in Maleisië



2009



www.FakeTV.com



RoHS
Compliant

Opto-Electronic Design, Inc.
EDEN PRAIRIE,
MN 55344 USA
Document number 01-001-112 A